

논리회로기초

Heeseung Jo

3.1 논리

논리: 참과 거짓을 다루는 학문

논리값(logic value) 대응

논리값	거짓(false)	참(true)
2진수	0	1
스위치	닫힘(off)	열림(on)
전기 신호	끊김(Low)	흐름(High)

논리상수 = {false, true} = {0, 1}

논리변수: 문자열로 표시 (x, y, z, a1, a2, alarm, bell, ...)

- 입력변수(입력 신호)
- 출력변수(출력 신호)

논리연산: 입력변수와 출력변수의 관계

논리연산의 표현

논리연산 표현 = {논리식, 진가표, 논리회로도}

진가표(truth table)

입력변수 목록	출력변수 목록
입력변수 값의 조합	해당 조합에 대한 출력 값

(예) 짝수 패리티 진가표

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

기본 논리 연산

논리곱(AND) $Z = X \cdot Y = XY = X \text{ AND } Y$		
X	Y	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

논리합(OR) $Z = X + Y = X \text{ OR } Y$		
X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

논리부정(NOT) $Z = \overline{X}$ 또는 $Z = X'$	
X	Z
0	1
1	0

3.2.1 부울대수

대수(algebra)

- 일련의 **공리(axioms)**을 만족하는 수학적 구조
- 원소의 집합(set of elements) & 연산자(operator)의 관계

연산자

- 이항 연산자(binary operator)
 - 실수 연산: $+$, $-$, \times , \div
 - 논리연산: AND, OR
- 단항 연산자(unary operator)
 - 실수연산: 음수 $-$, 제곱근(square root), 로그(log)
 - 논리연산: NOT

Definitions

공리(公理, axiom)

- 논리학이나 수학 등의 이론체계에서 가장 기초적인 근거가 되는 명제(命題)
- 증명할 필요가 없이 자명한 진리
- 질문이나 의문의 여지없이 참이라고 받아들여야 하는 것

정리(定理, theorem)

- 증명이 필요한 명제 중 증명이 완료된 명제를 정리
- 정리를 증명하기 위해 사용되는 보조적인 명제 : 보조정리(lemma)
- 정리로부터 쉽게 도출되는 부가적인 명제 : 따름정리(corollary)

명제(命題, proposition)

- 논리학적으로 뜻이 분명한 문장
- 참/거짓을 따질 수 있는가?
- 예) 노인들은 공경을 해야 할 대상이다

부울 대수

부울 (George Boole, 1815-1864)

- 논리값에 적용하는 대수 창안

부울대수

- 원소의 집합 = $\{0, 1\}$
- 연산자 = $\{\text{AND}(\cdot), \text{OR}(+), \text{NOT}'\}$
- 우선순위 (), NOT, AND, OR

쌍대식(dual equation)

- 논리식에 대하여 $\{0 \Leftrightarrow 1, \text{AND} \Leftrightarrow \text{OR}\}$ 로 교체하여 만든 논리식
- 쌍대식의 정리: 원래의 논리식이 참이면 쌍대식도 항상 참이다.
- $x \cdot x = x \Leftrightarrow \text{-----}$
- $x \cdot 0 = 0 \Leftrightarrow \text{-----}$
- $(x')' = x$

부울대수 정리

1. 닫힘(closure)

연산의 결과값이 다시 그 집합의 원소에 속한다

부울대수는 $AND(\cdot)$, $OR(+)$, $NOT(')$ 연산에 대하여 닫혀 있다

2. 결합법칙(associative law)

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \quad \text{for all } x, y, z \in S$$

• 와 + 연산에 대하여 결합법칙 성립

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \iff (x + y) + z = x + (y + z)$$

3. 교환법칙(commutative law)

$$x \cdot y = y \cdot x \quad \text{for all } x, y, z \in S$$

• 와 + 연산에 대하여 교환법칙 성립

$$(x \cdot y) = (y \cdot x) \iff (x + y) = (y + x)$$

부울대수 정리

4. 분배법칙(distributive law)

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot (x \cdot z)$$

$(\cdot, +)$, $(+, \cdot)$ 연산에 대하여 분배법칙 성립

$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z) \iff x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$$

$x \cdot y + z \neq (x \cdot y) + (x \cdot z) \implies$ 연산자 우선순위에 의해 성립하지 않음

5. 항등원(identity element, e)

$$e \cdot x = x \cdot e = x \quad \text{for every } x \in S$$

\cdot 에 대한 항등원은 1, $+$ 에 대한 항등원은 0

$$x \cdot 1 = x \iff x + 0 = x$$

$$\text{cf) } x \cdot 0 = 0 \iff x + 1 = 1$$

6. 역원(inverse) 또는 보수(complement)

논리변수 x 에 대한 역원(보수)은 x'

$$x \cdot x' = 0 \iff x + x' = 1$$

부울대수 정리 증명

진가표에 의한 분배 법칙 증명

$$x \bullet (y + z) = (x \bullet y) + (x \bullet z)$$

입력변수			분배 법칙의 왼쪽 식		분배 법칙의 오른쪽 식		
x	y	z	y+z	$x \bullet (y+z)$	$(x \bullet y)$	$(x \bullet z)$	$(x \bullet y) + (x \bullet z)$
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

드모르간의 법칙 (De Morgan's Law)

$$(x + y)' = x' \bullet y' \Leftrightarrow (x \bullet y)' = x' + y'$$

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)' = x_1' \bullet x_2' \dots \bullet x_n' \Leftrightarrow (x_1 \bullet x_2 \dots \bullet x_n)' = x_1' + x_2' \dots + x_n'$$

[표 3-5] 드모르간의 법칙 증명

입력변수		왼쪽 논리식		오른쪽 논리식		
x	y	x+y	(x+y)'	x'	y'	x' • y'
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

3.2.2 논리식의 간소화

간소화(simplification)

- 더 간단한 논리회로로 구현 (논리 게이트 수 감소)

[예제 3-1]

$$x + x \bullet y = x$$

[예제 3-2]

$$x \bullet (x + y) = x$$

[예제 3-3]

$$x + x' \bullet y = x + y$$

[예제 3-4]

$$x \bullet (x' + y) = x \bullet y$$

복잡한 간소화 예제

[예제 3-5] $f(x, y, z) = x'yz + xyz' + xyz$

[풀이]

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x'yz + xyz' + xyz \\ &= xyz' + x'yz + xyz + xyz && // \quad x = x + x \\ &= (xyz' + xyz) + (x'yz + xyz) && // \quad + \text{ 연산 순서 변경} \\ &= xy(z' + z) + (x' + x)yz && // \quad x'y + xy = (x' + x)y \\ &= xy \cdot 1 + 1 \cdot yz && // \quad x' + x = 1 \\ &= xy + yz \end{aligned}$$

간소화 원리

인접항(adjacent terms)을 찾아 하나로 합친다

인접항

- 논리식에 포함된 AND항(OR항)중에서 논리 변수 하나의 표현이 다른 항
- 변수의 수 만큼 인접항이 존재

[예제 3-6] 논리항에 대한 인접항?

(1) $x \cdot y$ $\rightarrow x' y$, xy'

(2) $(x+y)$

(3) $x \cdot y \cdot z'$

(4) $(x' + y' + z)$

카르노 맵(Karnaugh map)

- 인접항을 인접한 곳에 배치하여 간소화 하는 방법

간소화 원리

예) 2변수 논리항 xy 에 대한 인접항 결합

- x 가 다른 항: $xy + x'y =$

- y 가 다른 항: $xy + xy' =$

예) 3변수 논리항 xyz 에 대한 인접항

- x 가 다른 항: $xyz + x'yz =$

- y 가 다른 항: $xyz + xy'z =$

- z 가 다른 항: $xyz + xyz' =$

간소화 예제

[예제 3-5] 인접항 풀이: $f(x, y, z) = x'yz + xyz' + xyz$

[풀이] $f(x, y, z) =$

[예제 3-7] $f(x, y, z) = x'y'z' + x'y'z + xy'z' + xy'z$

[풀이] $f(x, y, z) =$
=
=

3.3.1 기본 논리게이트

논리 게이트: 신호가 통과하는 문



2입력 AND 게이트




2입력 OR 게이트




NOT 게이트


[그림 3-1] 논리게이트 기호

 

(a) AND 게이트 동작

 

(b) OR 게이트 동작

 


(c) NOT 게이트 동작

[그림 3-2] 기본 게이트의 출력에 대한 타이밍 다이어그램


전파 지연

전파 지연(propagation delay)

 - 입력신호에 따라 출력신호가 변하는 시간 간격
- 신호가 게이트를 통과하는 시간
- 게이트 통과 때마다 누적
- 일반적으로 수 나노초



(a) AND 게이트의 전파 시간

 

(b) 논리회로의 출력 지연

[그림 3-3] 전파 지연


전원 공급과 팬아웃

Supply Voltage


- 전원은 high level, 접지는 low level을 의미 (일반적으로 그림 생략)

Fan-out

 - 게이트를 통과한 아웃이 다른 게이트로 연결 가능
- 그 수에는 제한이 있음



(a) 트랜지스터 AND 게이트

 


(b) 팬아웃(fan-out)

[그림 3-4] 전원 공급과 팬아웃

3.3.2 정논리와 부논리


정논리

- 평상시 상태 0
- 사건 발생 1

 

부논리

- 평상시 상태 1
- 사건 발생 0
- 신호 이름에 / 또는 -

 


[그림 3-5] 정논리와 부논리

입력/출력과 정논리/부논리 조합

	정논리	부논리
입력	입력 정논리-출력 정논리	입력 정논리-출력 부논리
출력	입력 부논리-출력 정논리	입력 부논리-출력 부논리

3.3.3 논리게이트 기호

 

[그림 3-6] 제어선과 신호선




(a) 삼각형

신호 전달




(b) 작은 원

신호 부정 (NOT)
입력/출력에 추가

 

(c) 직선형 입력

AND 연산
입력선 2개 이상

 



(d) 곡선형 입력



OR 연산
입력선 2개 이상

3.3.4 논리게이트 종류

〈표 3-7〉 2-입력 AND 게이트



입력		출력	AND 게이트 기호	
X	y	$F = x \cdot y$	입력 정논리 - 출력 정논리	입력 부논리 - 출력 부논리
0	0	0		
0	1	0		
1	0	0		
1	1	1		

〈표 3-8〉 2-입력 NAND 게이트



입력		출력	NAND 게이트 기호	
X	y	$F = (x \cdot y)'$	입력 정논리 - 출력 부논리	입력 부논리 - 출력 정논리
0	0	1		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	0		

논리게이트 종류 (OR)

〈표 3-9〉 2-입력 OR 게이트


입력		출력	OR 게이트 기호	
X	y	$F = x+y$	입력 정논리 - 출력 정논리	입력 부논리 - 출력 부논리
0	0	0		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	1		

〈표 3-10〉 2-입력 NOR 게이트

입력		출력	NOR 게이트 기호	
x	y	$F = (x+y)'$	입력 정논리 - 출력 부논리	입력 부논리 - 출력 정논리
0	0	1		
0	1	0		
1	0	0		
1	1	0		


논리게이트 종류 (XOR)

〈표 3-11〉 2-입력 XOR 게이트

입력		출력	XOR 게이트 기호
X	y	$F=x\oplus y$	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	

1이 홀수 개 있을 때 1

〈표 3-12〉 2-입력 XNOR 게이트

입력		출력	XNOR 게이트 기호
x	y	$F=(x\oplus y)'$	
0	0	1	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	

두 입력이 같으면 1

버퍼, NOT 게이트, 3입력 게이트



(a) 버퍼



(b) 정논리 NOT 게이트



(c) 부논리 NOT 게이트

[그림 3-8] 버퍼와 NOT 게이트



(a) $F = X \cdot Y \cdot Z$



(b) $F = X+Y+Z$




(c) $F = X \oplus Y \oplus Z$



(d) $F = (X \cdot Y \cdot Z)'$



(e) $F = (X+Y+Z)'$

 

(f) $F = (X \oplus Y \oplus Z)'$

[그림 3-9] 3-입력 게이트

[예제 3-8] 3입력 XOR 게이트

XOR 게이트: 입력 중 1이 홀수 있다 = 출력 1

X	Y	Z	F = $X \oplus Y \oplus Z$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	



(c) $F = X \oplus Y \oplus Z$